

Entwurfverfahren digitaler Schaltungen

- Quine's Methode zur Bestimmung aller Primimplikanten von f
(Skript S. 24)

1, Bestimmung der CSOP aus SOP

(z.B.: SOP: $f(x,y,z) = xy \Rightarrow$ CSOP: $f(x,y,z) = xy\bar{z} + xyz$)

2, auf CSOP anwenden von:

a, spezielle Resolutionsgesetz (R): $x \cdot a + \bar{x} \cdot a = a$

b, Absorptionsgesetz (A): $a + ax = a$

Prim-Implikanten-Tabelle:

m_j	0-Kubus	A	R	1-Kubus	A	...
		✓ bzw. P_i	$m_i, \cup m_j$			

Def.: Eine vollständige SOP von f enthält alle Primimplikanten P_i von f

VollSOP: $f = P_1 + P_2 + \dots$

- Quine's und Mc Cluskey's Bestimmung der MinSOP aus der VollSOP

(Skript S. 25)

Überdeckungstabelle (aus VollSOP):

P \ m	m_a	m_b	...
P_1	a_1	a_2	
P_2	b_1	b_2	

$a_i, b_i, \dots : 0$ oder 1

(Das müssen der Übersichtlichkeit halber nicht eingetragen werden)

a, Bestimmung essentieller Prim-Implikanten

b, Streichung von Mintermen (Spalten), die durch eine Überdeckung eines dominanten Minterms immer mit überdeckt werden.

c, Auswahl von maximaler Zahl von Einsen in den Zeilen

- Resolventenmethode (Deduktionschema: Schichtenalgorithmus)

ggs: SOP oder (verkürzte) WT

gs: alle Prim-Implicanten (Quine's PI-Theorem)

-2-

1) Absorptionsgesetz (A): $a + a \cdot b = a$ bzw. $a \cdot b \subseteq a$

2) allg. Resolutionsgesetz (R): $x \cdot a + \bar{x} \cdot b = x \cdot a + \bar{x} \cdot b + a \cdot b$

in disjunkter Form

$$\beta(x, a, b) = \beta(x, a, b) + \underbrace{a \cdot b}_{\text{Resolvente}}$$

Menge Klammern

mit $x \in \text{sup}(f)$, $a \in MC$, $b \in MC$; es gilt: FALLS $a \cdot b \neq 0$, DANN $\delta(xa, \bar{x}b) = 1$

Spezialfälle von R:

a) $\beta(x, a, a) = x \cdot a + \bar{x} \cdot a = xa + \bar{x}a + a = a$

b) $\beta(x, a, 1) = x \cdot a + \bar{x} = xa + \bar{x} + a = \bar{x} + a$

c) $\beta(x, 1, b) = x + \bar{x} \cdot b = x + \bar{x}b + b = x + b$

d) $\beta(x, a, a \cdot b) = xa + \bar{x}ab = xa + \bar{x}ab + ab = xa + ab$

e) $\beta(x, a \cdot b, a) = xab + \bar{x}a = xab + \bar{x}a + ab = ab + \bar{x}a$

SOP	Schicht
$c_i \quad c_{i+1}$... + $x \cdot a + \bar{x} \cdot b + \dots$	0
$c_{i+1} + c_{i+1}$... + $a \cdot b + \dots$	1
⋮	⋮
+1 oder max. Anreicherung mit Prim-Implicanten	n

R

(A): z.B.

SOP	Schicht
$\begin{matrix} A \\ \swarrow \\ z + \dots \end{matrix}$	i
$z + \dots$	i+1

- Kombinatorische Optimierung (Skript S. 37)

geg.: $\text{cov}(f)$ bzw. f in SOP-Form, $F \subseteq f \subseteq FUD$

$c \in \text{cov}(f)$, $[\text{cov}(f)] \setminus \{c\} = \text{cov}(h)$

$f = c + h$, NB: $c_x = c(l=1)$; $c_x \cdot l = c$

geg.: Nachfolger bzw. Vorgänger-Konfiguration von $\text{cov}_i(f)$

1. Expand (Entfernen eines Literals l von c): $f = c + h = c_x + h$

Zulässigkeitsbedingung: $c_x \cdot \bar{l} \leq h \Leftrightarrow f_{c_x} \stackrel{!}{=} 1$

2. Reduce (Hinzufügen eines Literals l zu c): $f = c + h = c \cdot l + h$

Zulässigkeitsbedingung: $c \cdot \bar{l} \leq h \Leftrightarrow f_c \stackrel{!}{=} 1$

3. Remove (Entfernen eines ganzen Produktterms): $f = c + h = h$

Zulässigkeitsbedingung: $c \leq h \Leftrightarrow h_c \stackrel{!}{=} 1$

- Tautologie-Nachweis (Skript S. 38)

a, falls $f_{\bar{x}_i} \leq f_{x_i}$: $f(\underline{x}) = 1 \Leftrightarrow f_{\bar{x}_i}(\underline{x}) = 1$


falls $f_{x_i} \leq f_{\bar{x}_i}$: $f(\underline{x}) = 1 \Leftrightarrow f_{x_i}(\underline{x}) = 1$

(es genügt, den Tautologienachweis für $f_{\bar{x}_i}(\underline{x})$ bzw. $f_{x_i}(\underline{x})$ zu führen...)

b, Anwendung der Resolventenmethode führt in der letzten Schritt zu dem Ergebnis "1"

c, alle Pfade des "Ordered Binary Decision Diagram" (OBDD) führen letztendlich zu "1"

- OBDD:

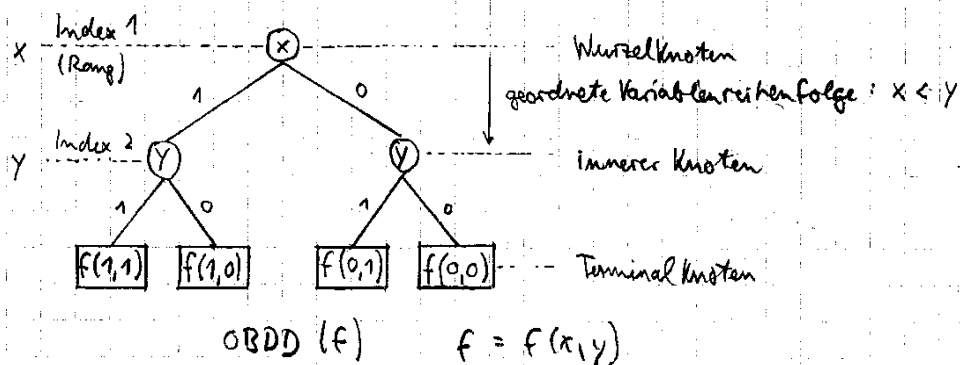


- Vereinfachungsregeln (VR1 und VR2) für „baumförmige“ OBDDs:

a, VR1: spezielles Resolutionsgesetz


Für $f(x, y, z)$ gilt: FALLS $f(1, y, z) = f(0, y, z) = g(y, z)$

DANN $f(x, y, z) = g(y, z)$

-4-

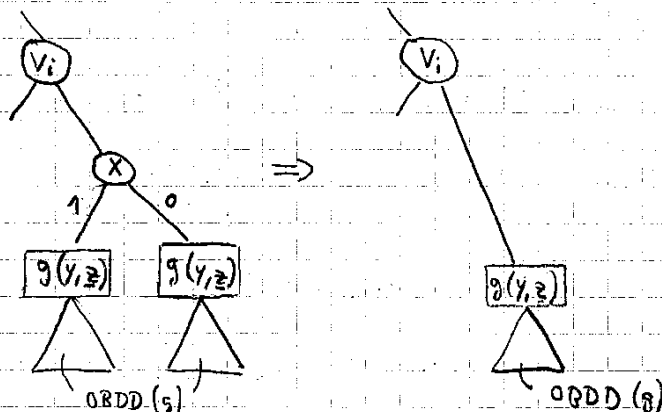

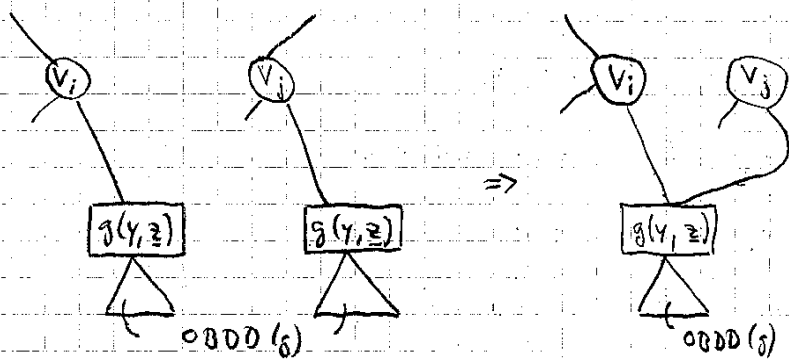b, VR2: Vernetzung auf äquivalente Sub-OBDDs



Vollständige Anwendung von VR1 und VR2 führt zu "Reduced OBDD"
(ROBDD)


- Die Darstellung einer Booleschen Funktion $f(x)$ durch ein ROBDD (f) ist mit vorgegebener Variablenreihenfolge $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ kanonisch (eindeutig)
- Zwei ROBDDs sind äquivalent, FALLS gilt:
 - a, Strukturgleichheit (Isomorphismus)
 - b, Belegungsgleichheit der Terminalknoten
 - c, Indexgleichheit der Terminalknoten
- $\text{ROBDD}(g) \sim \text{ROBDD}(h) \iff g(x) = h(x)$

$x_1 < x_2 < \dots < x_n$

• MinSOP aus ROBBD:

$f(z) \Rightarrow$ MinSOP $f(z)$: Pfade nach $\boxed{1}$ folgen und Knoten "und"-verknüpfen

-5-

 

$$\Rightarrow \text{MinSOP } f(z) = \overbrace{xy + x\bar{y}z + \bar{x}yz}^{\text{SOP } f(z)} + \underbrace{xz + yz}_{\text{Resolvente}}$$

$$= xy + xz + yz$$

• VollSOP aus ROBBD:

a) Terminalknoten tauschen ($\boxed{1} \rightarrow \boxed{0}$ und $\boxed{0} \rightarrow \boxed{1}$)

b) Pfade nach $\boxed{1}$ folgen und Knoten "und"-verknüpfen $\Rightarrow \overline{f(z)}$


c) $\overline{f(z)}$ negieren und Resolventenmethode anwenden:

$$\text{VollSOP } (f(z)) : \overline{f(z)} = x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$$

$$f(z) = \overline{x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z} = (\bar{x} + y + z) \cdot (x + \bar{y} + z) \cdot (x + y)$$

$$= (\bar{x}\bar{y} + \bar{y}z + yz + yx + xz + \bar{y}z + z) \cdot (x + y)$$

$$= xy + xz + yz$$

 

Fehlererkennung: $y \oplus y_p = 1$

Fehlerunterscheidung: $y_p \oplus y_k = 1$

Einfachfehler: x_1 ständig auf 1 $\Leftrightarrow x_1/1$

x_1 ständig auf 0 $\Leftrightarrow x_1/0$

Bsp.: $y = x_1 \cdot x_2$, $x_2/1$: $x_1 x_2 \oplus x_2 = x_2 (x_1 \oplus 1) = x_2 \cdot \bar{x}_1 = 1$

\Rightarrow man muß $x_2 = 1$ und $x_1 = 0$ anlegen, um den Fehler $x_1/1$ zu erkennen

- Fehlerüberdeckungstabelle

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
t_1	0	1	0	0	1
t_5	0	1	0	1	1
t_{10}	1	0	1	0	1

-6-

↳ Test t_{10} erkennt Fehler f_5

$$T = \{t_1, t_5, t_{10}\} \quad \text{d.h.: } T = \{t_v \mid v \in N\} \quad \text{Testmenge}$$

$$N = \{1, 5, 10\}, \quad t_v \in T = v \in N \quad \text{Testnummernmenge}$$

$$n: \text{Anzahl der Eingangsvariablen, } |T| = |N| = 2^n$$

$$F = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\} \quad \text{d.h.: } F = \{f_\mu \mid \mu \in M\} \quad \text{Fehlermenge}$$

$$M = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad f_\mu \in F = \mu \in M \quad \text{Fehlernummernmenge}$$

$$m: \text{Anzahl der zu testenden Fehler, } m = |F| = |M|$$

$$- \quad t_v R f_\mu = y(\underline{x}_v) \oplus y_\mu(\underline{x}_v) = f_\mu \in F_v : \text{Test } t_v \text{ erkennt Fehler } f_\mu$$

$$- \quad y_\mu(\underline{x}_v) \oplus y_k(\underline{x}_v) = 1 : \text{mit Eingangsbelegung } \underline{x}_v \text{ können Fehler } \mu \text{ und } k \text{ unterschieden werden}$$

$$y_\mu(\underline{x}_v) \oplus y_k(\underline{x}_v) = t_v R f_\mu \oplus t_v R f_k$$

$$- \quad C_{M,N} = \bigwedge_{\mu \in M} \bigvee_{v \in N} t_v R f_\mu : \text{Fehlerüberdeckungstabelle (Vereinigungsmenge der Fehlergruppen aller angenommenen Fehler)}$$

$$\text{Vollständiges Test: } C_{M,N} = 1$$

- Algorithmus zur suboptimalen Bestimmung einer Testmenge (Heuristik):

Testauswahl in Reihenfolge der Mächtigkeiten der Fehlergruppe

-7-

1. Bestimme die Mächtigkeiten der Fehlergruppe
2. Wähle die Fehlergruppe F_p mit größter Mächtigkeit
3. Füge korrespondierenden Test t_p zur Testmenge hinzu
4. Streiche alle von t_p erkannten Fehler und streiche F_p
5. FALLS alle Fehler erkannt sind,

DANN ist eine Testmenge gefunden

SONST gehe zu 1.

(i) : als i. gestrichen

$t_p \backslash f_p$	2	4	8	9	15	5	6	11	3	21	$ F_p^{(i)} $				
0		1			1						2	0	0	0	0
1		1	1		1		1			1	(4)	0	0	0	0
4	1				1						2	1	0	0	0
6	1			1	1	1					4	(3)	0	0	0
2							1		1	1	3	2	(2)	0	0
3									1	1	2	2	2	0	0
5					1		1		1	1	3	3	2	(1)	0
7								1		1	2	2	2	1	0

Auswahl: t_7 t_6 t_2 t_5

- Fehlerbestimmung - Schaltnetz

• Boolesche Differenz:

$$y_z = y(z, x) \oplus y(\bar{z}, x)$$

$$y_z = y(z=1) \oplus y(z=0)$$

• Test: $\underline{x} R z/0 = \bar{z} \cdot y_z = 1$

$\underline{x} R z/1 = \bar{z} \cdot y_z = 1$

$\underline{x} R z/0 = 1$: Bedingung zum Erkennen des Fehlers z ständig auf "0"

• Fehlerbelegung für $z/0$: $z(x) = 1$

(Einstellbarkeit) für $z/1$: $z(x) = 0$

• Sensibilisierungsbelegung: $y_z(x) = 1$

(Beobachtbarkeit!)

• Rechenregeln: (Beispiele: Skript Teil 2, S. 85)

1, $y_x = 0$, falls $y \neq F(x)$

2, $y_y = 1$ (wg. $y \oplus \bar{y} = 1$)

3, $(\bar{y})_x = y_x$

4, $(z \oplus w)_x = z_x \oplus w_x$


5, $(z \cdot w)_x = z \cdot w_x \oplus \bar{z} \cdot w \oplus z_x \cdot w_x$

6, $(z + w)_x = \bar{z} \cdot w_x \oplus z_x \cdot \bar{w} \oplus z_x \cdot w_x$

7, $y_x = y_z \cdot z_x$, falls $y = y(z(x))$

8, $(y_z)_w = (y_w)_z$

 - Strukturbezogene Berechnung der Booleschen Differenz



$y = \underbrace{z \circ w}_{\text{beliebige logische Verknüpfung}}$

$y_x = 1$ vorausgesetzt (Fehler an x führt zu Fehlerbelegung an y)

• ein Einfachfehler an x kann an y beobachtet werden:

$$y \oplus y_x = (z \oplus z_x) \circ (w \oplus w_x)$$

$$1, \text{ Lokal: } y_z = (\bar{z} \circ w) \oplus (z \circ w)$$

$$y_w = (z \circ w) \oplus (z \circ \bar{w})$$

- 0 -

$$2, \text{ Global: } y_x = \left[(z \oplus z_x) \circ (w \oplus w_x) \right] \oplus [z \circ w]$$

• allg. Berechnungsvorschrift:


$$y_x = y_z \cdot z_x \cdot \bar{w}_x + y_w \cdot w_x \cdot \bar{z}_x + z_x \cdot w_x \cdot [\bar{z} \circ \bar{w} \oplus z \circ w]$$

a, für EXOR-Gatter gilt: $[\bar{z} \oplus \bar{w} \oplus z \oplus w] = 0$; $y_z = 1$, $y_w = 1$

b, für AND, NAND, OR- und NOR-Gatter gilt: $[\bar{z} \circ \bar{w} \oplus z \circ w] = \overline{z \oplus w}$

c, $\overline{z \oplus w} = 1$: gleichsinnige Belegung von z und w

 $\overline{z \oplus w} = 0$: gegensinnige Belegung von z und w



$$(y \oplus y_x) = (z \oplus z_x) \circ (w \oplus w_x) \circ (v \oplus v_x)$$


$$y_x = \left[(z \oplus z_x) \circ (w \oplus w_x) \circ (v \oplus v_x) \right] \oplus [z \circ w \circ v]$$

Redeweisen für y_x :

- Boolesche Differenz von y nach x (Boolean Difference)
- Beobachtbarkeit von x an y (Observability)
- Empfindlichkeit von y gegen x (Sensitivity)

Redeweisen für $y_x = 1$:

 - y ist von x funktionell abhängig
- eine Fehlerbelegung von x (am Signal x) führt zu einer Fehlerbelegung von y (am Signal y)



$$h_c = (b \circ c) \oplus (b \circ \bar{c})$$

OR / NOR : $y_b = \bar{c}$

AND / NAND : $y_b = c$

XOR / XNOR : $y_b = 1$

- AND-EXOR: benötigte Formeln

$$x \oplus x = 0 \quad x \oplus 0 = x \quad x \oplus 1 = \bar{x}$$

$$DG: x \cdot (y \oplus z) = xy \oplus xz \quad x+y = x \oplus y \oplus xy$$

Bsp.: $y = \bar{x}_1 x_2 + \bar{x}_3 \bar{x}_4$

$$= (x_1 \oplus 1) x_2 + (x_3 \oplus 1) (x_4 \oplus 1)$$

$$= (x_1 x_2 \oplus x_2) \oplus (x_3 x_4 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus 1) \oplus (x_1 x_2 \oplus x_2) (x_3 x_4 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus 1) \quad DG$$

$$= \cancel{x_1 x_2} \oplus \cancel{x_2} \oplus x_3 x_4 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus x_1 x_2 x_3 x_4 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_4 + x_1 x_2 \oplus x_2 x_3 x_4 \oplus x_2 x_3 \oplus x_2 x_4 \oplus \cancel{x_2}$$


Boolesche Differenz: $y_{x_1} = x_2 x_3 x_4 \oplus x_3 x_4 \oplus x_2 x_4$

(hier: Terme, die kein "x₁" enthalten, entfallen: $x_3 x_4 \rightsquigarrow 0$)

Terme, die "x₁" enthalten, werden um diese gekürzt: $x_1 x_2 x_3 \rightsquigarrow x_2 x_3$

- D-Algorithmus: siehe Skript S.96 ...

- Testen mit Signaturanalyse:

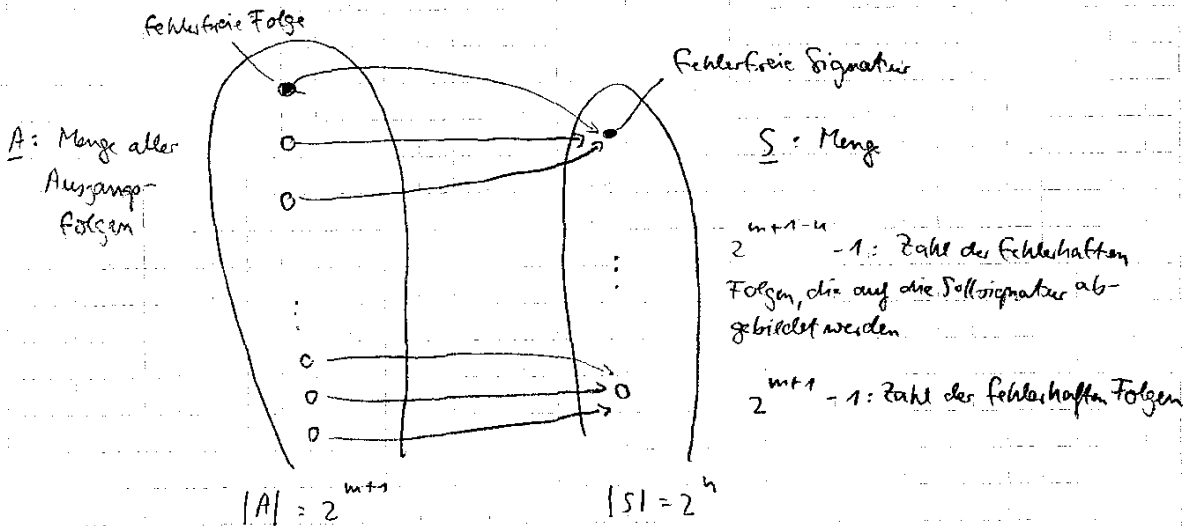

Im Mittel werden $\frac{|A|}{|S|}$ Registereingangsfolgen auf eine Signatur abgebildet

Fehler nichterkennungs-wahrscheinlichkeit: $P_f = \frac{2^{m+1-n} - 1}{2^{m+1} - 1}$; für $m \gg n$: $P_f = \frac{1}{2^n}$

Fehlererkennungs-wahrscheinlichkeit: $p = 1 - P_f = 1 - 2^{-n}$ (für $m \gg n$)